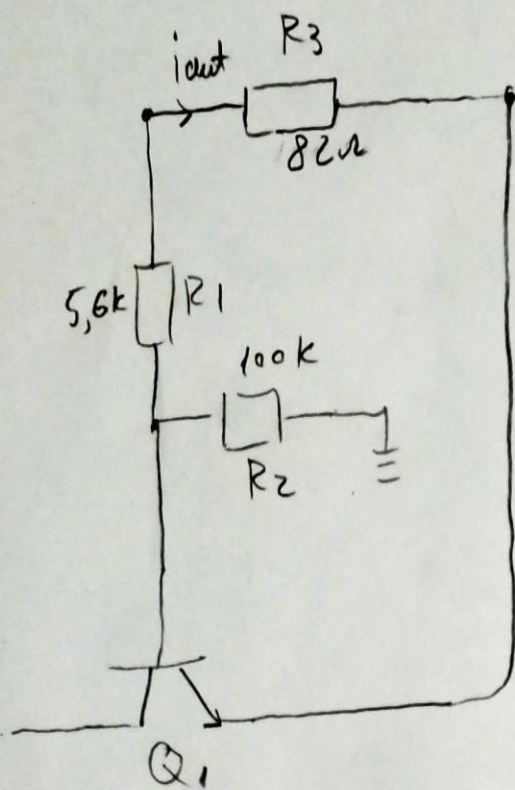


Over current Protection



~~Load resistor~~ ~~high~~ fold back

$$V_{R3} < 2V$$

$$i_{out} = 21 \text{ mA}$$

$$R_3 \cdot i_{out} = (V_{BE1} + V_{out}) \frac{R_1 + R_2}{R_2} - V_{out}$$

$$V_{out} = 23V$$

$$R_3 = \frac{(0,6 + 23) \cdot \frac{5,6 + 100}{100} - 23}{i_{out}}$$

$$R_3 = \frac{23,6 \cdot 1,056 - 23}{0,021} = \frac{1,9216}{0,021} = 91,5 \Omega$$

$$V_{out} = 25$$

$$R_3 = \frac{(V_{BE1} + V_{out}) \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - V_{out}}{i_{out}} = \frac{27,03 - 25}{0,021} = 97 \Omega$$

$$i_{choice} R_3 = 82 \Omega \text{ SMD } 0805 \pm 1\% 125 \text{ mW}$$

$$i_{out} = 21 \text{ mA} \quad \text{abg } R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out} = 23 \text{ V}$$

$$i_{out} = \frac{1}{R_3} \left[\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \cdot V_{BE} + \frac{R_1}{R_2} \cdot V_{out} \right]$$

$$i_{out} = 12,2 \left[\left(1 + \frac{5,6 \text{ k}}{R_2} \right) \cdot 0,6 + \frac{5,6 \cdot 23}{R_2} \right] = 12,2 \left[\left(0,6 + \frac{3,36}{R_2} + \frac{128,8}{R_2} \right) \right]$$

$$12,2 \left[0,6 + \frac{132,16}{R_2} \right] = 21 \Rightarrow R_2 = \frac{1612,35}{13,68} = 117,86 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out} = 25 \text{ V} \Rightarrow 18 = 10 \left[\left(1 + \frac{5,6}{R_2} \right) \cdot 0,6 + \frac{5,6 \cdot 25}{R_2} \right] \Rightarrow$$

$$12,2 \left(0,6 + \frac{3,36}{R_2} + \frac{140}{R_2} \right) \Rightarrow 21 = 7,32 + \frac{1749}{R_2} = 13,68 = \frac{1749}{R_2} \Rightarrow$$

$$R_2 = 127,85 \text{ k}\Omega$$

$$i_{choix} R_2 = 100 \text{ k}\Omega \text{ SMD } 0805 \pm 10, 125 \text{ W}$$


$$\text{For } R_2 = 100 \text{ k}\Omega \quad R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 82 \Omega \Rightarrow$$

$$V_{0 \text{ min}} = 23 \text{ V} \Rightarrow i_{out} = 12,2 \left[\left(1 + \frac{5,6}{100} \right) \cdot 0,6 + \frac{5,6 \cdot 23}{100} \right] = 23,44 \text{ mA}$$

$$V_{0 \text{ max}} = 25 \text{ V} \Rightarrow i_{out} = 12,2 \left[\left(1 + \frac{5,6}{100} \right) \cdot 0,6 + \frac{5,6 \cdot 25}{100} \right] = 24,8 \text{ mA}$$

$$i_{SC} = \frac{1}{R_3} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \cdot V_{BE} = 12,2 \left(1 + \frac{5,6}{100} \right) \cdot 0,6 = 7,73 \text{ mA}$$

Voltage Reference

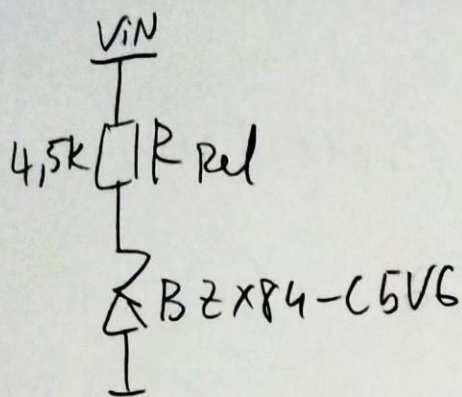

From the data sheet $I_{Zmin} = 5mA$

I choose $I_Z = 6mA$

$$I_Z = \frac{V_{in} - V_Z}{R_{Ref}} \Rightarrow R_{Ref} = \frac{V_{IN} - V_Z}{I_Z} = \frac{30 - 5,6}{6} = 4,06 k\Omega$$

$$\frac{33 - 5,6}{6} = 4,56 k\Omega$$

I choose $R_{Ref} = 4,5 k\Omega$

$$R_{Ref} = 2 \times 5,10 \Omega \text{ SMD } 0805 \pm 1\% \text{ } 0,125W$$

$$2 \times 1k\Omega \text{ SMD } 0805 \pm 1\% \text{ } 0,125W$$

$$1 \times 1,5k\Omega \text{ SMD } 0805 \pm 1\% \text{ } 0,125W$$

To limit the power to an ok value and respect:
 $i_z > 5 \text{ mA}$ chosen $R_{\text{Ref}} = 4,5 \text{ k}\Omega$

$$R_{\text{Ref}} = 2 \times 510 \Omega \text{ SMD 0805 } \pm 1\% 0,125 \text{ W}$$

$$2 \times 1 \text{ k}\Omega \text{ SMD 0805 } \pm 1\% 0,125 \text{ W}$$

$$1 \times 1,5 \text{ k}\Omega \text{ SMD 0805 } \pm 1\% 0,125 \text{ W}$$

$$i_{z \text{ min}} = \frac{V_{iN \text{ min}} - V_z}{R_{\text{Ref}}} = \frac{30 - 5,6}{4500} = 5,42 \text{ mA} > 5 \text{ mA}$$

$$i_{z \text{ max}} = \frac{V_{iN \text{ max}} - V_z}{R_{\text{Ref}}} = \frac{33 - 5,6}{4500} \approx 6 \text{ mA} > 5 \text{ mA}$$

$$P_{\text{Max } R_{17}} = i_{z \text{ max}}^2 \cdot R_{17} = 6^2 \text{ mA} \cdot 1,5 \text{ k}\Omega = 54 \text{ mW} < 125 \text{ mW}$$

Series Pass Element

$$P_D = V_{out\ max} \cdot i_{out\ max} = 25 \cdot 0,018 = 450\ mW < 15W$$

The series element is a transistor MJD31C SMD


D-PACK NPN 100V 3A 15W

$$V_{CE} > V_{in\ max} = 33V$$

$$R_L = \frac{v_{out\ Max}}{i_{out\ max}} = \frac{25}{0,018} = 1388\ \Omega$$

$$\underline{1,2\ k\ \Omega}$$

Transistor current source

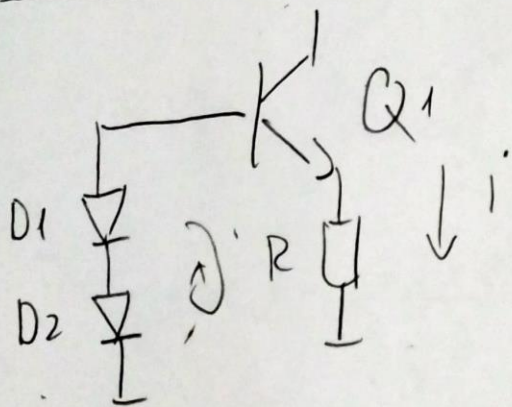

$$V_{BE} + R i = 2 V_{D1,2} \Rightarrow R = \frac{V_{BE}}{i} = \frac{0,65}{0,004} = 162,5\ \Omega$$

I chose $i = 4\ mA$

~~1k~~ $R = 150 \Omega$ SMD 0805 $\pm 1\%$ 0,125 W

$D1, D2$ ~~or~~ ~~also~~ ~~also~~ ~~also~~ 1N4148 SMD, 0805, 300 mA

100V

Current Mirror

For improved characteristics of the error amplifier

chosen Q_2 Q_3 transistors PNP BC807 SMD SOT23

45V 800 mA


Biassing Resistors

$$V_R \approx 0.7V$$

$$V_R = R \cdot i_R \Rightarrow R = \frac{V_R}{i_R} = \frac{0.7}{0,002} = 350 \Omega$$

$$i_R = 2mA = \frac{1}{2} \cdot i_{\text{current source}}$$

Also 510 Ω SMD 0805 $\pm 1\%$ 0,125 W

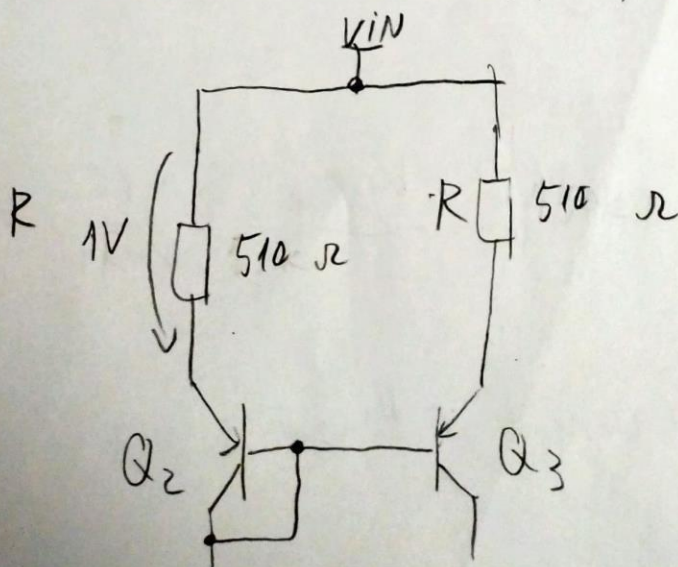

Negative Feedback Network

$$V_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + P + R_2} \cdot V_{Omax}$$



$$\Rightarrow V_{ref} = \frac{R_2 \cdot V_{Omax}}{R_1 + P + R_2} \Rightarrow R_2 V_{Omax} = V_{ref} (R_1 + P + R_2)$$
$$\Rightarrow V_{Omax} = V_{ref} \cdot \frac{R_1 + P + R_2}{R_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{Omax} = \left(1 + \frac{R_1 + P}{R_2}\right) \cdot V_{ref}; P = 0}$$

$$V_{ref} = \frac{R_2 + P}{R_1 + P + R_2} \cdot V_{Omin} \Rightarrow \frac{V_{Omin} = R_1 + P + R_2}{R_2 + P} \cdot V_{ref}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{Omin} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2 + P}\right) \cdot V_{ref}; P = 1 \Rightarrow V_{Omin} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{ref}}$$

Negative feedback network

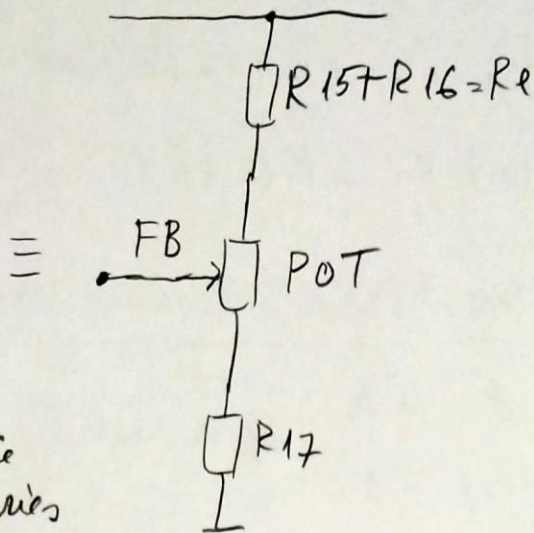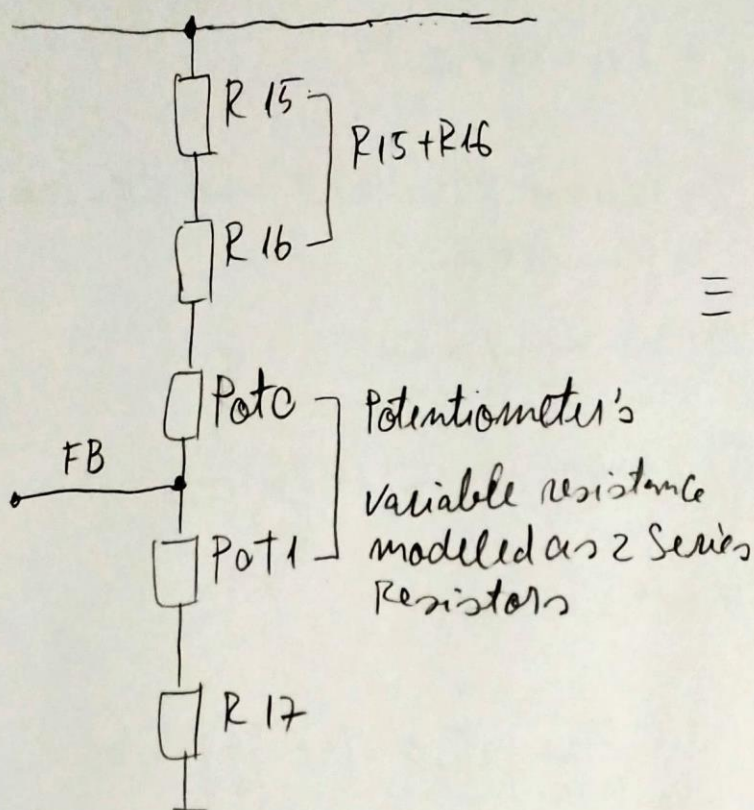

i chose $V_{ref} = 5,6V$

$POT = 5k\Omega$

$$V_{o\min} = \left(1 + \frac{R_e}{R_{17}}\right) \cdot V_{ref} \Rightarrow \frac{V_{o\min}}{V_{ref}} = 1 + \frac{R_e}{R_{17}} = \frac{23}{5,6} = 1 + \frac{R_e}{R_{17}}$$

$$4,10 = 1 + \frac{R_e}{R_{17}} \Rightarrow \frac{R_e}{R_{17}} = \frac{3,10}{1} \Rightarrow \boxed{R_e = 3,10 \cdot R_{17}}$$

$$V_{o\max} = \left(1 + \frac{R_e}{R_{17}}\right) \cdot V_{ref} \Rightarrow \frac{V_{o\max}}{V_{ref}} = 1 + \frac{R_e}{R_{17}} \Rightarrow 4,46 - 1 = \frac{R_e}{R_{17}}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_e = 3,46 R_{17}}$$

ichose $R_{17} = 10 \text{ k}\Omega$:

$$\left. \begin{array}{l} R_e = 31 \text{ k}\Omega \rightarrow V_{o \text{ min}} \\ R_e = 54,6 \text{ k}\Omega \rightarrow V_{o \text{ max}} \end{array} \right\} R_e = 33 \text{ k}\Omega$$

but $R_e = R_{15} + R_{16}$ So ichose $R_{15} = 10 \text{ k}\Omega$ and $R_{16} = 22 \text{ k}\Omega$
So $R_e = 32 \text{ k}\Omega$

Worst Case Scenario for $V_{o \text{ min/max}}$

$$\left. \begin{array}{l} P_{ot} = 4 \text{ k}\Omega \\ V_{Ref} = 5,2 \text{ V} \end{array} \right\} \Rightarrow V_{o \text{ max}} = \left(1 + \frac{32 + 4}{10} \right) \cdot 5,2 = \left(1 + \frac{36}{10} \right) \cdot 5,2$$

$$V_{o \text{ max}} = 4,6 \cdot 5,2 = 23,92 \text{ V}$$

$$V_{o \text{ min}} = \left(1 + \frac{32}{10 + 4} \right) \cdot 5,2 = \left(1 + \frac{32}{14} \right) \cdot 5,2$$

$$V_{o \text{ min}} = 17,08 \text{ V}$$

$$\Delta V = 23,92 - 17,08 = 6,84 \text{ V}$$

Error for $V_{o \text{ max}}$


$$\xi = \frac{24,38 - 25}{25} \cdot 100 = -4,32 \%$$

For optim conditions

$$\left. \begin{array}{l} V_{Ref} = 5,6 \\ P_{ot} = 5 \text{ k}\Omega \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} V_{o \text{ max}} = 26,32 \text{ V} \\ V_{o \text{ min}} = 17,54 \text{ V} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{For } V_{Ref}: 5,6 \text{ V} \\ P_{ot} = 4 \text{ k}\Omega \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} V_{o \text{ max}} = 25,76 \text{ V} \\ V_{o \text{ min}} = 18,4 \text{ V} \end{array}$$

Over Voltage Protection

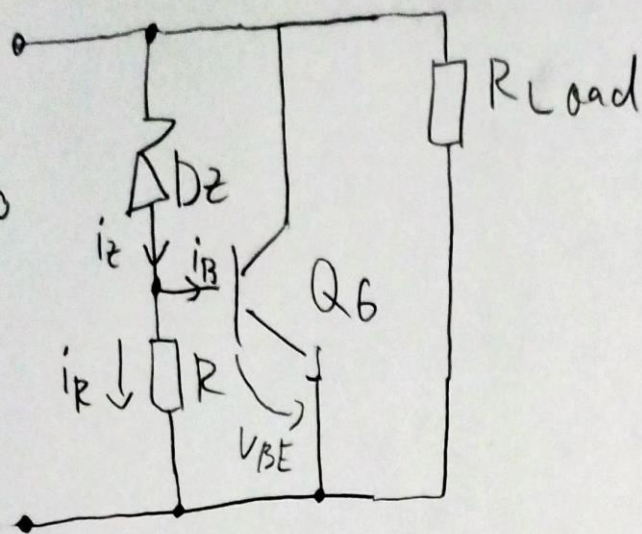

$$V_{o \max} = 25V$$

$$i_{\text{choosed}} \quad V_{Dz} = 26,3V$$

Dz = series of zener diodes

$$2 \times Bz \times 84 - C5V6$$

$$1 \times Bz \times 84 - C10$$

$$1 \times Bz \times 84 - C6V8$$

$$i_z = 5mA \Rightarrow i_R = 5mA$$

$$V_{BE6} \approx 0,6V$$

$$R = \frac{V_{BE6}}{i_z} = \frac{0,6}{0,005} = 120\Omega \quad i_{\text{choosed}} R = 100\Omega \text{ SMD } 0805 \pm 1\% \quad 125mW$$

$$\text{For } i_z \geq 5mA$$

$$i_z = i_B + i_R \quad \text{if } i_R \geq 5mA \Rightarrow i_z \geq 5mA$$

The overvoltage protection clamps the voltage at $V_{BE} + V_{Dz} \Rightarrow$

Q6 is a power transistor. $\Rightarrow 28,6V$

DPACK 100V 15W NPN MJD31CSMD

in worst case the protection activate at $=(5,2 \times 2) + 9,4 + 6,4$

$$\Rightarrow 26,2 + V_{BE6} = 26,8V$$

DC POWER and CURRENT CALCULATIONS

$$V_i = (R_1 + R_2 + R_{19} + R_{20} + R_3) \cdot i_1 + 2V_D$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{V_i - 2V_D}{R_1 + R_2 + R_{19} + R_{20} + R_3} \Rightarrow i_1 = \frac{30 - 1,2}{5000} = 5,72 \text{ mA}$$

$$\text{PP } i_{B_2} \ll i_2 : V_i (R_4 + R_5 + R_6 + R_7 + R_8) \cdot i_{z_3} + V_{z_3} \Rightarrow$$

$$i_{z_3} = \frac{V_i - V_{z_3}}{R_4 + R_5 + R_6 + R_7 + R_8} = \frac{30 - 5,6}{4500} = 5,42 \text{ mA}$$

$$V_{BE_4} + R_{11} \cdot i_{C_4} = 2 \cdot V_D ; \text{PP } i_{C_4} \approx i_{E_4} ; \beta \gg 1$$

$$\Rightarrow i_{C_4} = \frac{V_{BE_4}}{R_{11}} = \frac{0,7}{150} = 4,66 \text{ mA}$$

$$i_{E_4} = i_{E_2} + i_{E_3} \Rightarrow i_{C_4} = i_{C_2} + i_{C_3} \quad (1)$$

$$i_{R_9} = i_{R_{10}} (R_9 = R_{10}) = i_{C_8} = i_{C_9}^* \text{ (Current mirror)} \quad (2)$$

$$= i_{C_2} = i_{C_3} \text{ (Differential amplifier)}$$

$$\text{From (1) and (2)} \Rightarrow i_{C_2} = i_{C_3} = \frac{i_{C_4}}{2} = 2,3 \text{ mA}$$

* In practice $i_{C_2} > i_{C_3}$ because a part of i_{C_3} 's current is supplied to the Series pass transistor.

$$i_{c3} = i_{c7} - i_{B1}$$

$$i_{c2} = i_{c8}$$

$$V_i = V_{CE1} + V_o + V_{BE1} + V_{BE8} + V_{BE3}$$

$$V_{CE1} = V_i - V_o - V_{BE1} - V_{BE8} - V_{BE3} = 30 - 25 - 2,1 \approx 3V$$

Q5 and Q6 are blocked $\Rightarrow V_{BE} < 0,3V$

$$i_4 \cdot (R_{15} + R_{16} + POT + R_{17}) = V_{out} \Rightarrow i_4 = \frac{V_{out}}{R_{15} + R_{16} + R_{17} + POT}$$

$$\Rightarrow \frac{25}{47.000} = 531 \mu A$$

$$R_9 i_{c7} + V_{EC7} + V_{BE7} - V_{BE7} - R_{10} i_{c8} - V_{EC8} = 0 \Rightarrow V_{EC7} = V_{EC8} = 1V$$

in Practice $V_{EC7} < V_{EC8}$ again because of the base current of

Q1

$$V_i = R_9 i_{c7} + V_{EC7} + V_{CE2} + V_{Ref} \Rightarrow V_{CE2} = V_i - V_{EC7} - R_9 \cdot i_{c7}$$

$$\Rightarrow V_{CE2} = 22,8V$$

$$V_{CE2} = V_{CE3} = 22,8V$$

$$V_i = V_{EC7} + V_{CE2} + i_{c2} \cdot R_9 + V_{BE4} + V_{CE4} \Rightarrow V_{CE4} = 30 - 25,1$$

$$V_{CE4} = 4,9V$$

Power dissipation

$$P_{Q1} = V_{CE1} \cdot i_{C1} = 66 \text{ mW}$$

$$P_{Q2} = V_{CE2} \cdot i_{C2} = 52,44 \text{ mW}$$

$$P_{Q3} = V_{CE3} \cdot i_{C3} = 52,44 \text{ mW}$$

$$P_{Q4} = V_{CE4} \cdot i_{C4} = 23 \text{ mW}$$

$$P_{Q5} = V_{CE5} \cdot i_{C5} = 36 \text{ mW}$$

$$P_{Q6} = V_{CE6} \cdot i_{C6} = 35 \text{ mW}$$

Protection is off

$$P_{R1} = P_{R2} = P_{R19} = P_{R20} = P_{R3} = i_1^2 \cdot R_2 = 32,7 \text{ mW}$$

$$P_{R4} = i_{Z3}^2 \cdot R_4 = 15 \text{ mW}$$

$$P_{R5} = i_{Z3}^2 \cdot R_5 = 44 \text{ mW}$$

$$P_{R6} = i_{Z3}^2 \cdot R_6 = 15 \text{ mW}$$

$$P_{R7} = P_{R8} = i_{Z3}^2 \cdot R_7 = 29,37 \text{ mW}$$

$$P_{R9} = P_{R10} = i_{C2}^2 \cdot R_{10} = 2,7 \text{ mW}$$

$$P_{R11} = i_{C4}^2 \cdot R_{11} = 3,25 \text{ mW}$$

$$P_{R14} = i_{out}^2 \cdot R_{14} = 36 \text{ mW}$$

$$P_{R12} = i_{R12}^2 \cdot R_{12} = 365 \mu\text{W}$$

$$P_{R13} = i_{R13}^2 \cdot R_{13} = 6,5 \text{ mW}$$

$$P_{R15} = i_4^2 \cdot R_{15} = 2,81 \text{ mW}$$

$$P_{R16} = i_4^2 \cdot R_{16} = 6,2 \text{ mW}$$

$$P_{POT} = i_4^2 \cdot R_{POT} = 1,41 \text{ mW}$$

$$P_{17} = i_4^2 \cdot R_{17} = 2,81 \text{ mW}$$

$$P_{18} = i_{R18}^2 \cdot R_{18} = 1,3 \mu\text{W}$$

$$P_{RL} = i_{out}^2 \cdot R_L = 529,2 \text{ mW}$$